

# Arhitektura računara

dr.sc. Amer Hasanović



Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Laboratorij za informacijsko-komunikacijske tehnologije



# Pregled

- Princip rada CPU
  - Staza podataka (datapath)
  - Jednocyklusna implementacija

U predavanju korišteni segmenti iz prezentacije autora M. Mudawar, PhD: <http://faculty.kfupm.edu.sa/coe/mudawar/>




Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Laboratorij za informacijsko-komunikacijske tehnologije


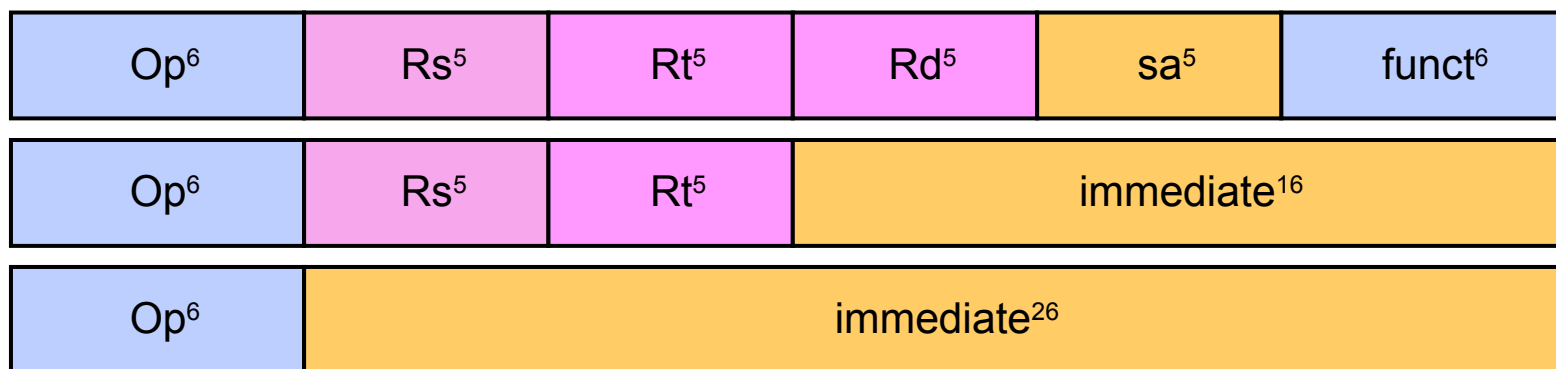
# MIPS instrukcije kodiranje

- Instrukcije su kodirane u 32 bita
- Koriste se tri formata:



- ◇ Op<sup>6</sup>: 6-bitna opcode polje
- ◇ Rs<sup>5</sup>, Rt<sup>5</sup>, Rd<sup>5</sup>: 5-bitni izvorni i destinacijski registri
- ◇ sa<sup>5</sup>: 5-bitni iznos za šift operaciju
- ◇ funct<sup>6</sup>: 6-bitna polje koje se koristi za određivanje funkcije R tipa instrukcije
- ◇ immediate<sup>16</sup>: 16-bitni ofset u adresi ili konstanta
- ◇ immediate<sup>26</sup>: 26-bitna destinacijska adresa skok instrukcije


# Izvršavanje instrukcija

- ❖ **R-tip**
  - Dohvati instrukciju:  $\text{Instruction} \leftarrow \text{MEM}[\text{PC}]$
  - Pročitaj operande:  $\text{data1} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rs}), \text{data2} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rt})$
  - Izvrši operaciju:  $\text{ALU\_result} \leftarrow \text{funct}(\text{data1}, \text{data2})$
  - Zapiši rezultat:  $\text{Reg}(\text{Rd}) \leftarrow \text{ALU\_result}$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
- ❖ **I-tip**
  - Dohvati instrukciju:  $\text{Instruction} \leftarrow \text{MEM}[\text{PC}]$
  - Pročitaj operande:  $\text{data1} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rs}), \text{data2} \leftarrow \text{Extend}(\text{imm16})$
  - Izvrši operaciju:  $\text{ALU\_result} \leftarrow \text{op}(\text{data1}, \text{data2})$
  - Zapiši rezultat:  $\text{Reg}(\text{Rt}) \leftarrow \text{ALU\_result}$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
- ❖ **BEQ**
  - Dohvati instrukciju:  $\text{Instruction} \leftarrow \text{MEM}[\text{PC}]$
  - Pročitaj operande:  $\text{data1} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rs}), \text{data2} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rt})$
  - Izvrši oduzimanje:  $\text{zero} \leftarrow \text{subtract}(\text{data1}, \text{data2})$
  - Izvrši grananje:  $\text{if (zero) PC} \leftarrow \text{PC} + 4 + 4 \times \text{sign\_ext}(\text{imm16})$   
 $\text{else PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

# Izvršavanje instrukcija

- ❖ **LW**
  - Dohvati instrukciju:  $\text{Instruction} \leftarrow \text{MEM}[\text{PC}]$
  - Pročitaj bazni reg.:  $\text{base} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rs})$
  - Sračunaj adresu:  $\text{address} \leftarrow \text{base} + \text{sign\_extend}(\text{imm16})$
  - Pročitaj memoriju:  $\text{data} \leftarrow \text{MEM}[\text{address}]$
  - Zapiši rezultat:  $\text{Reg}(\text{Rt}) \leftarrow \text{data}$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
- ❖ **SW**
  - Dohvati instrukciju:  $\text{Instruction} \leftarrow \text{MEM}[\text{PC}]$
  - Pročitaj registre:  $\text{base} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rs}), \text{data} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rt})$
  - Sračunaj adresu:  $\text{address} \leftarrow \text{base} + \text{sign\_extend}(\text{imm16})$
  - Zapiši u memoriju:  $\text{MEM}[\text{address}] \leftarrow \text{data}$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
- ❖ **J**
  - Fetch instruction:  $\text{Instruction} \leftarrow \text{MEM}[\text{PC}]$
  - Target PC address:  $\text{target} \leftarrow \text{PC}[31:28] \parallel \text{Imm26} \parallel '00'$
  - Jump:  $\text{PC} \leftarrow \text{target}$

# Komponente računara

 

- CPU aktivna komponenta računara koja odrađuje sav posao procesiranja podataka i donošenja odluka
- Sastoji se od:
  - Staza podataka (datapath) je dio procesora u kojem se odrađuju sve operacije nad podacima
  - Kontrola (control) je dio procesora u kojem se donose odluke koju operaciju u datom trenutku treba da izvrši datapath

# CPU

- CPU se može posmatrati kao hardverski implementiran interpreter mašinskih instrukcija ISA specifikacije
  - Izvršavanje instrukcija unutar jednog hardverskog bloka previše kompleksno i neefikasno
- Datapath se zbog toga dijeli u komponente koje su međusobno povezane i odrađuju pojedine faze u izvršavanju instrukcije.
  - jednostavnije za dizajniranje i optimiziranje



# Datapath faze

- MIPS instrukcije tokom izvršavanja odrađuju slične generalne korake koji se mogu podijeliti u pet faza:
- Faza 1: preuzimanje instrukcije (instruction fetch)
  - Bez obzira na tip instrukcije, 4 byte-na riječ koja opisuje slijedeću instrukciju mora se prvo pročitati iz memorije
  - U ovoj fazi inkrementira se i brojač tj  $PC=PC+4$



# Datapath faze

- Faza 2: Dekodiranje instrukcije (instruction decode)
  - Iz preuzete instrukcije dekodiraju se polja
    - Prvenstveno opcode na osnovu kojeg se dalje detektuju dužine i sadržaj ostalih polja
  - U ovoj fazi vrši se i čitanje registara u skladu sa dekodiranim poljima
    - Dva registra za R tip instrukcije
    - Jedan registar za I tip instrukcije
    - Bez čitanja za J tip instrukcije



# Datapath faze

- Faza 3: ALU (Arithmetic Logic Unit)
  - U ovoj komponenti se obavlja većina instrukcija: aritmetičke (+, \*, /, -), logičke (&, |) poređenje (slt) itd
  - Instrukcije load i store koriste ovu komponentu, npr za operaciju:
    - lw \$s0, 16(\$t0)
    - potrebno je izvršiti sabiranje broja 16 sa adresom koja se nalazi u registru \$t0
  - J instrukcija ne koristi ALU



# Datapath faze

- Faza 4: Pristup memoriji (Memory access)
  - Većina instrukcija ne koristi ovu fazu te je ili preskaču ili ostaju neaktivne u ovoj fazi
  - Instrukcije load i store su jedine aktivne u ovoj fazi
- Faza 5: Pisanje u registre (Register write)
  - Većina instrukcija u ovoj fazi zapisuju rezultat izvršenja operacije u destinacijski registar
  - Instrukcije store, branch, jump koje ne zapisuju rezultat u registar su ili neaktivne ili preskaču ovaj korak

# Kombinatorna i sekvencijalna kola

## Kombinatorna kola

- Izlaz u potpunosti ovisi od ulaza
- Isti ulaz uvijek proizvodi isti izlaz.






## Sekvencijalna kola

- Izlaz ovisi od kombinacije ulaza i stanja
- Isti ulaz može prouzrokovati različite izlaze
- Stanje se može i mijenjati na osnovu ulaza



  
 
# D-latch

- Dva ulaza
  - Podatak koji treba pohraniti (D)
  - Clock signal (C) na osnovu kojeg se određuje trenutak promjene stanja
- Dva izlaza:
  - Vrijednost internog stanja Q i njegov komplement  $\bar{Q}$
- Kada je  $C = 1$ , D-latch kolo postavlja stanje Q na trenutnu vrijednost D
- Kada je  $C = 0$ , D-latch kolo zanemaruje D i zadržava trenutno Q


  
# D flip-flop


- Dva ulaza:
  - Podatak koji se pohranjuje (D)
  - Clock signal (C) na osnovu kojeg se određuje trenutak promjene stanja
- Dva izlaza:
  - Vrijednost internog stanja Q i njegov komplement
  - Interno stanje mijenja se na opadajuću ivicu clock signala


 
# Datapath komponente


- Kombinatorni elementi

- ALU, Sabirači
- Ekstenderi
- Multiplekseri




- Elementi sa stanjima

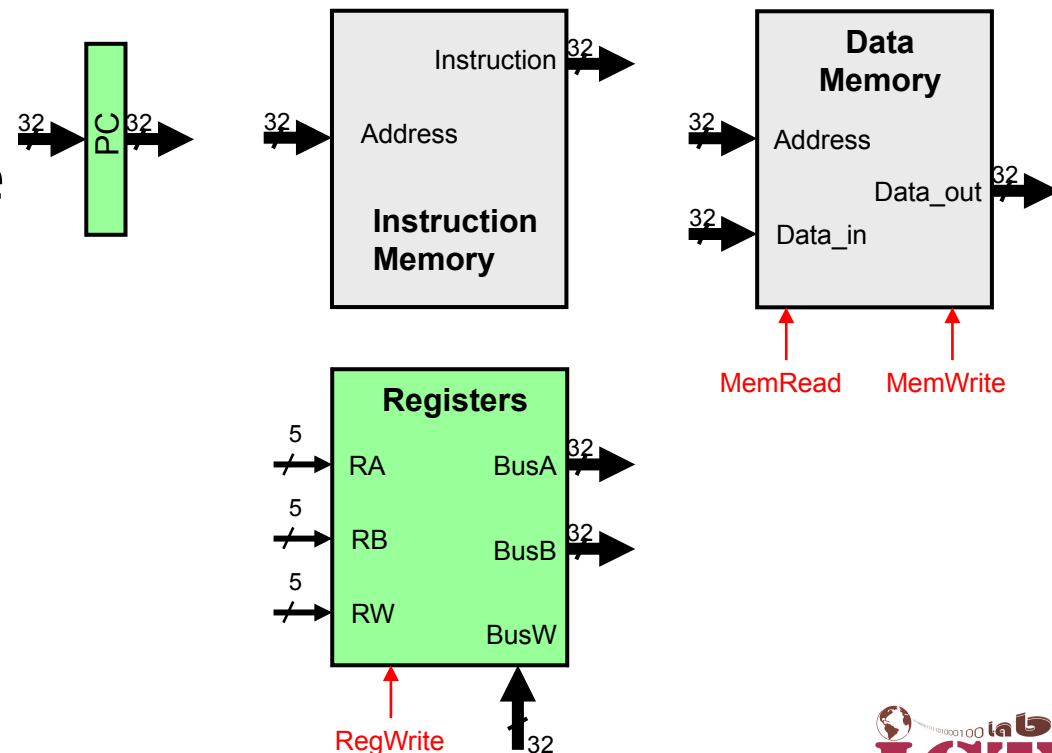- Memorija za instrukcije
- Memorija za podatke
- Registar fajl
- PC registar


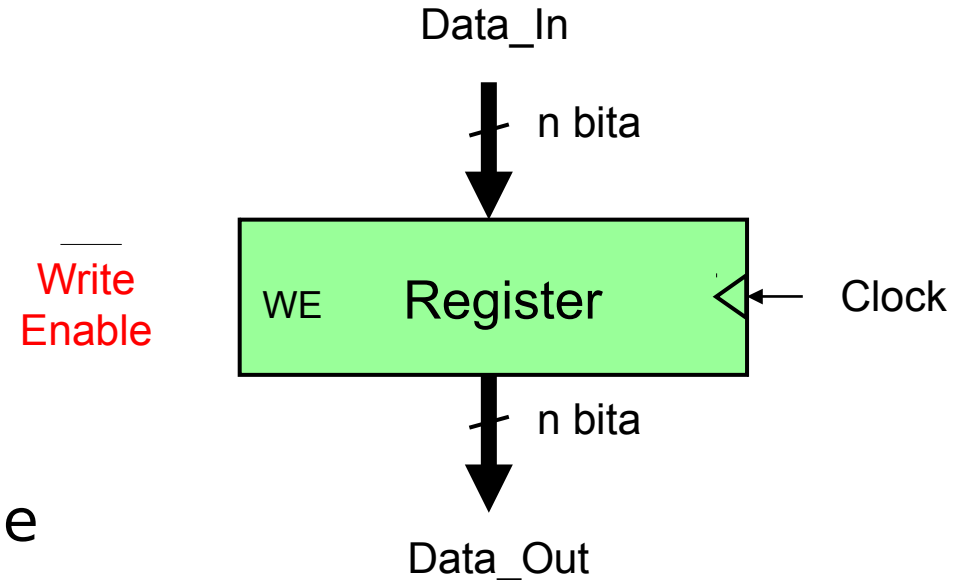
# Registar


- Sličan D flip-flopu
  - n D flip flopova u paraleli
  - Povezani na isti clock
  - *Write Enable (WE)*:
    - Ulaz dozvoljava pisanje
    - Kada je 0: *Data\_Out* se ne mijenja
    - Kada je 1: *Data\_Out* postaje *Data\_In* nakon ivice *Clock* signala





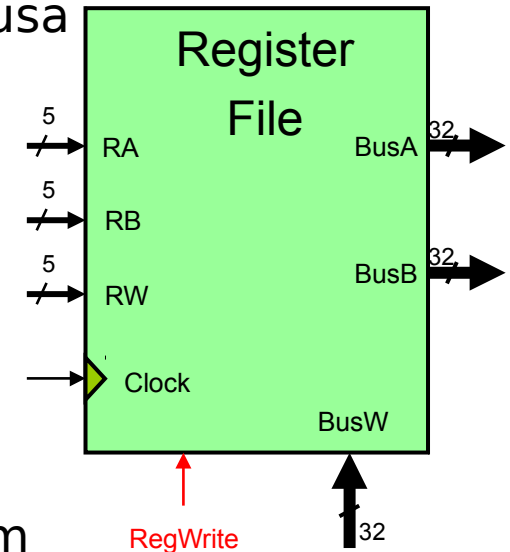
# MIPS registar fajl


- Registar fajl sadrži trideset dva 32-bitna registra
  - ◇ **BusA** and **BusB**: izlazi za čitanje stanja dva registra
  - ◇ **BusW**: podatak za upisivanje u registar fajl
    - Dva registra se čitaju a u jedan piše tokom jednog ciklusa
- Registri se biraju na osnovu:
  - ◇ **RA** selektira registar čije se stanje pojavljuje na **BusA**
  - ◇ **RB** selektira registar čije se stanje pojavljuje na **BusB**
  - ◇ **RW** selektira registar u koji se vrši upis podatka **BusW**
- Clock
  - Upisivanje podataka sinhronizirano je sa Clock signalom
  - Čitanje je asinhrona operacija, tj tokom čitanja registar fajl se može posmatrati kao kombinatorno kolo
    - Nakon što RA i RB postanu validni i stabilni BusA or BusB postaje validan nakon vremena koje se označava kao **access time**



# Registar fajl interno

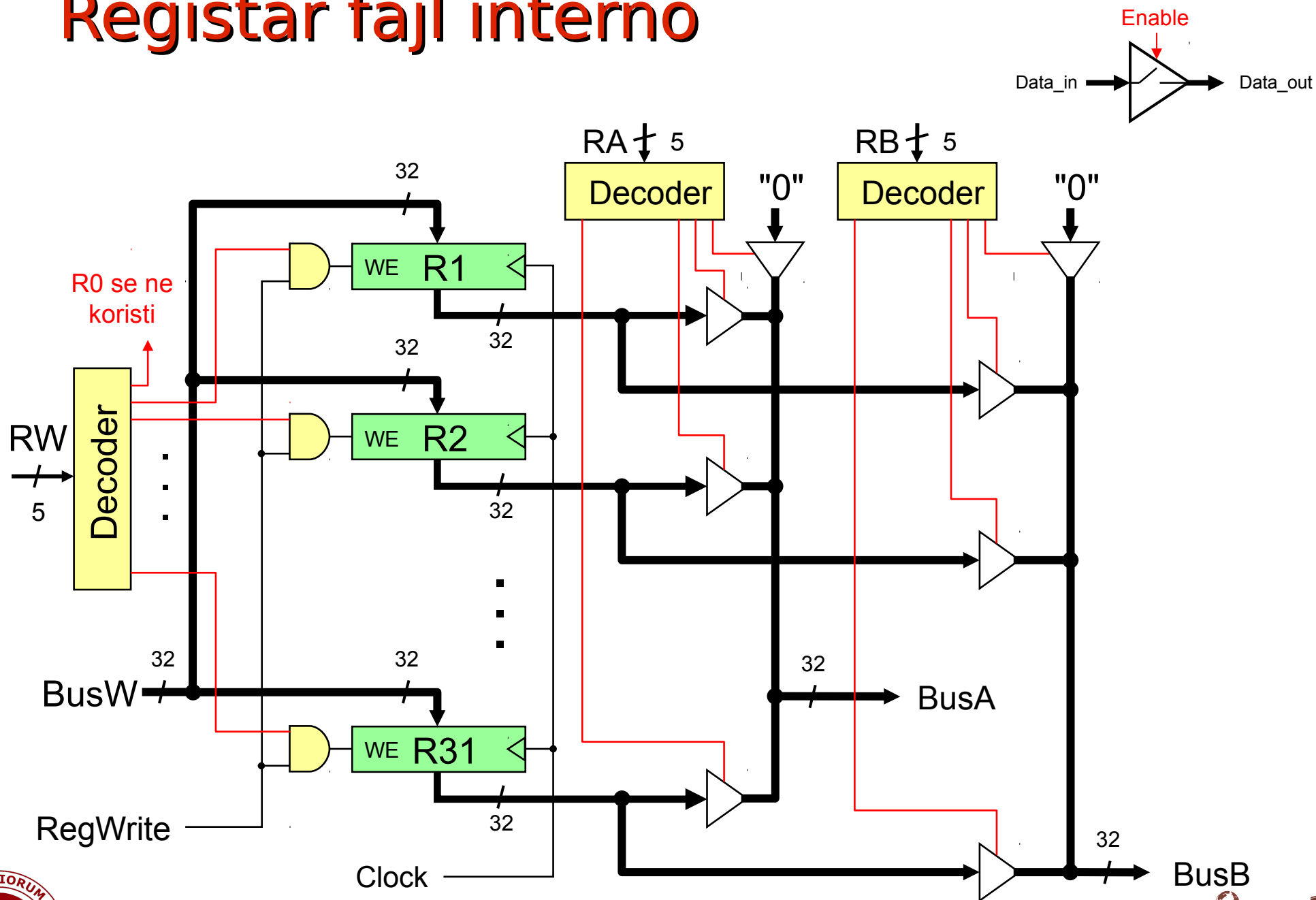


# Primjer ALU implementacije

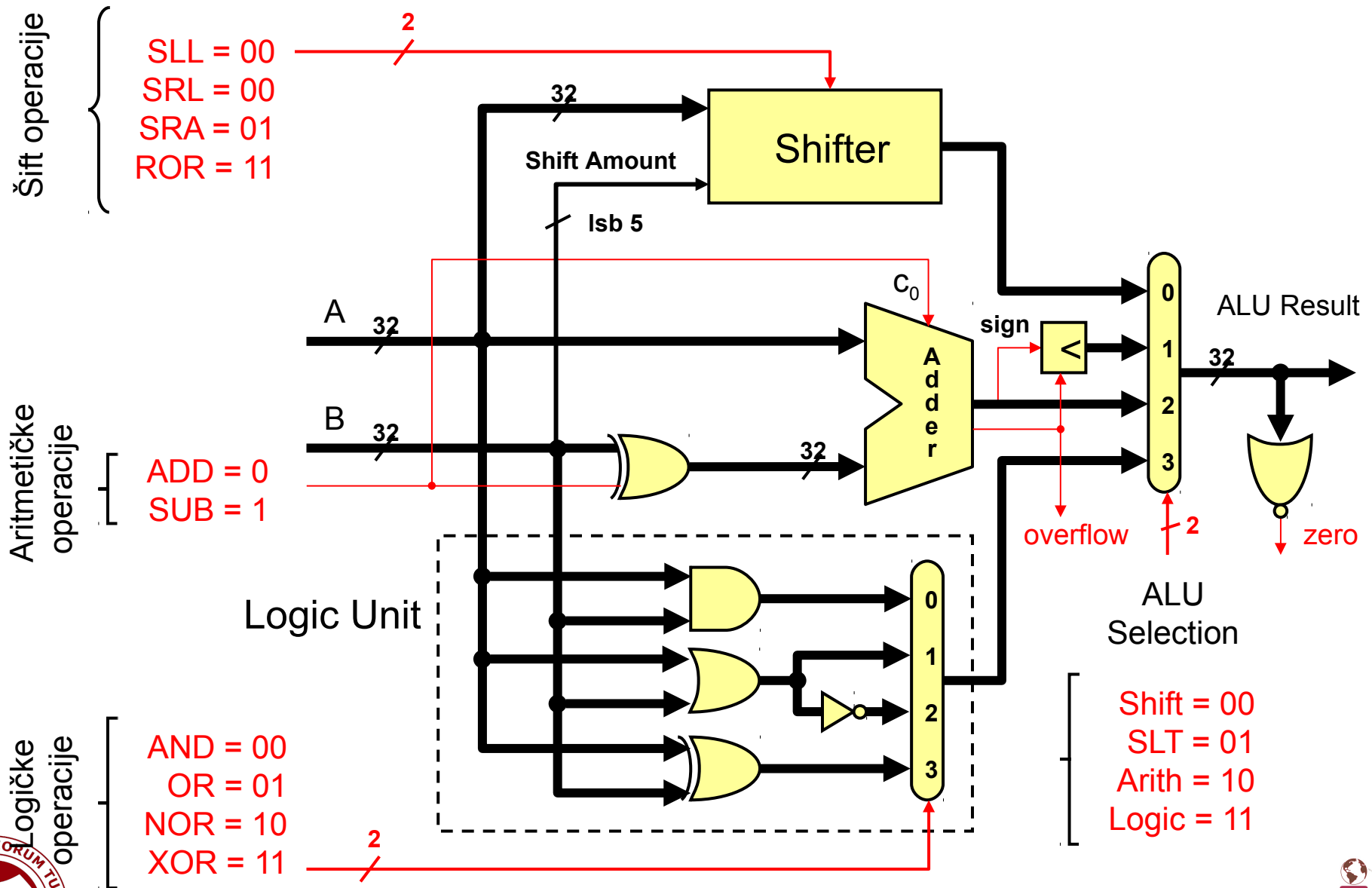

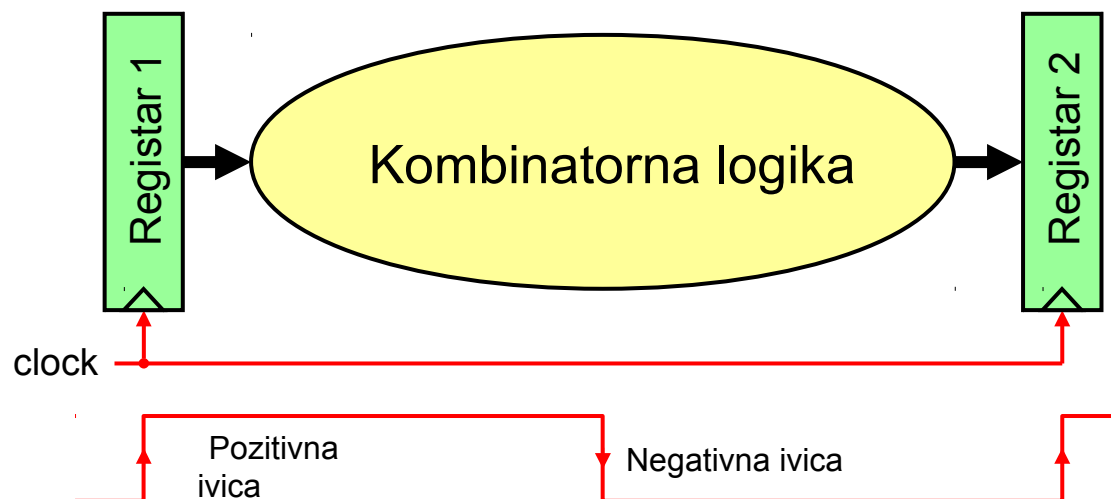
# Jednociklusne operacije

- Clock signal određuje trenutke kada se vrijednost stanja može mijenjati
- Predpostavljamo da se promjene stanja svih elemenata vrše na istoj ivici clock signala
- Podaci moraju biti validni i stabilni prije pisanja
- Kod jednociklusne implementacije CPU-a sve datapath faze odvijaju se tokom jednog ciklusa clock signala



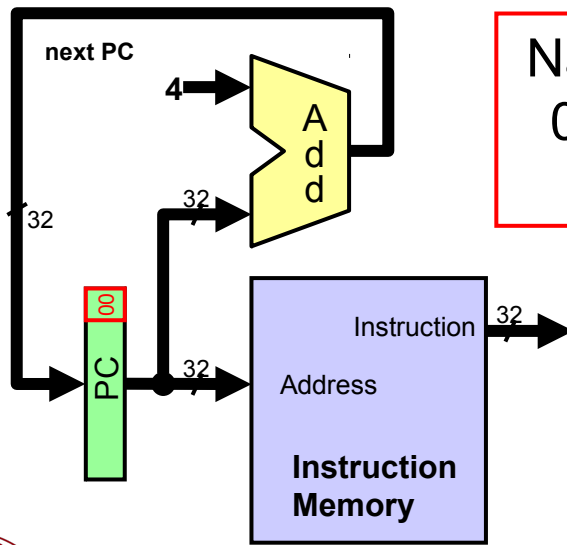
# Datapath za čitanje instrukcija

- Potrebne komponente
  - PC registar
  - Memorija za instrukcije
  - Sabirač za povećanje PC-a




Najniža dva bita su uvijek 00 jer je PC dijeljiv sa 4

Ne tretiraju se skokovi ili grananje

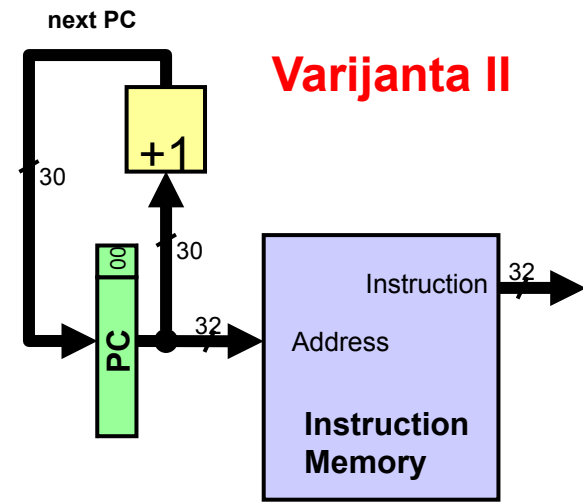

**Varijanta II**


# Datapath za R tip instrukcija

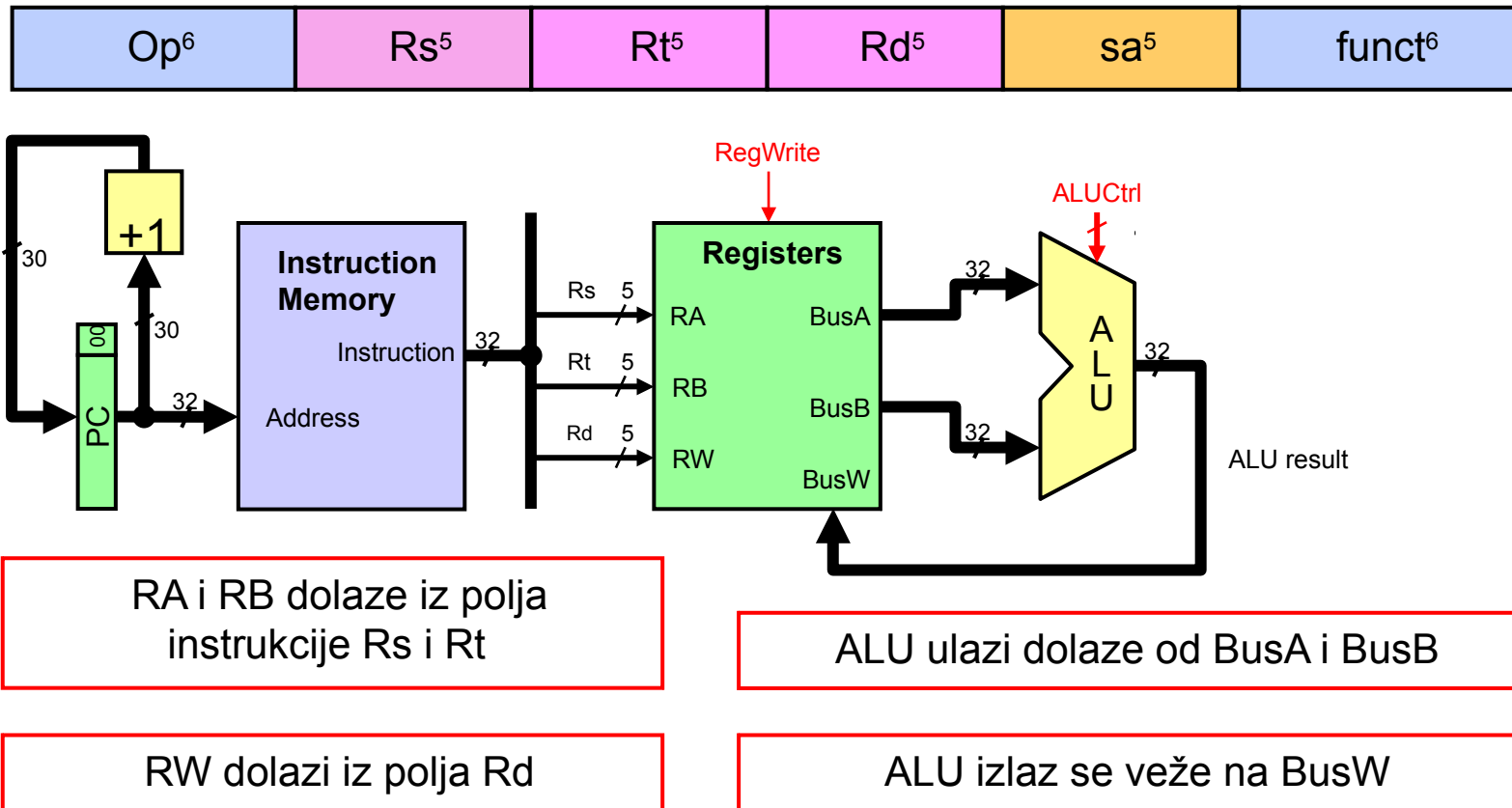


## ❖ Kontrolni signali

- ❖ **ALU Ctrl** nastaje na osnovu **funct** polja instrukcije
- ❖ **RegWrite** se koristi da se omogući pisanje u registar fajl

# Vremenska analiza R datapath-a

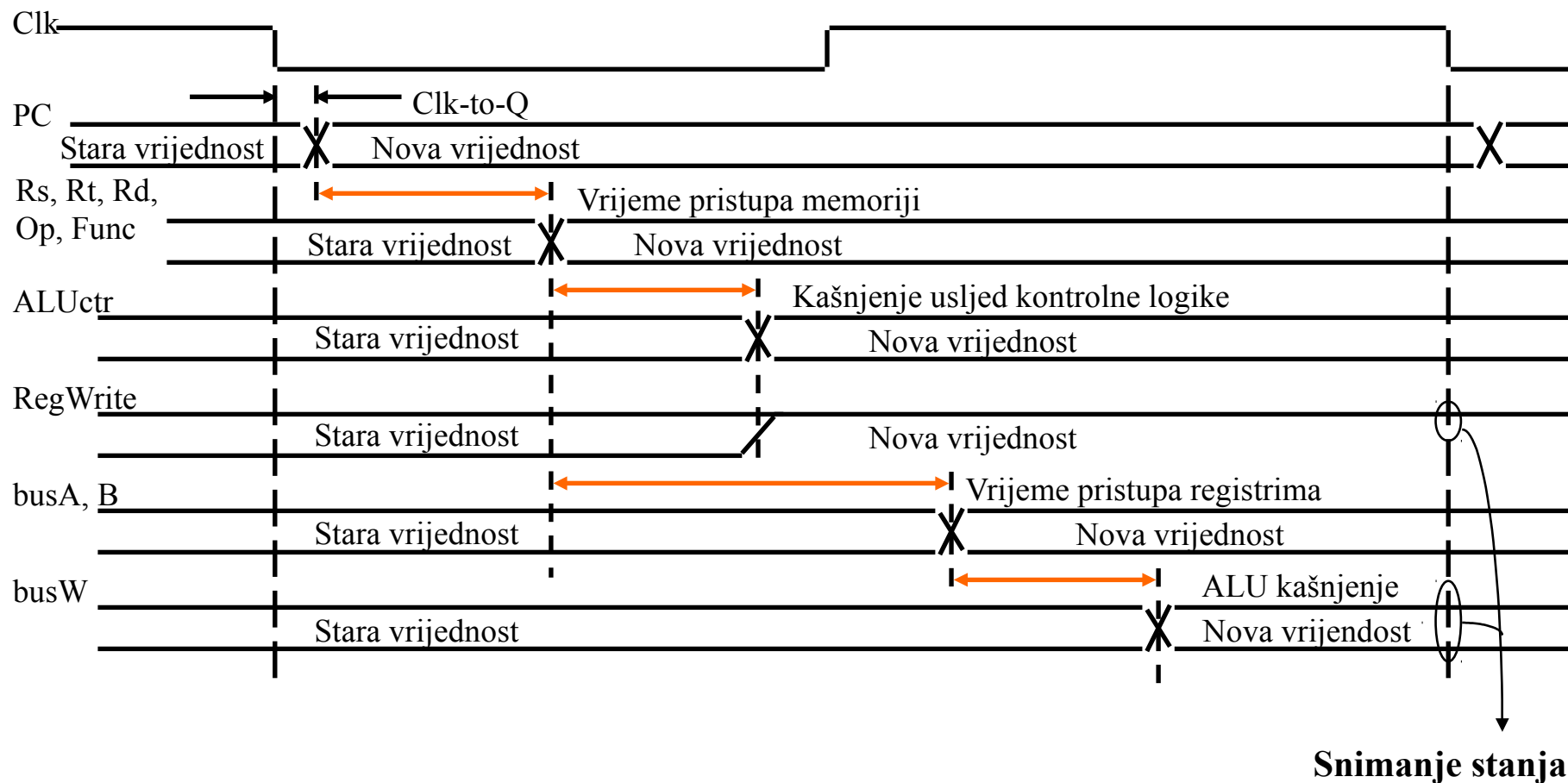

# Datapath za I tip instrukcije

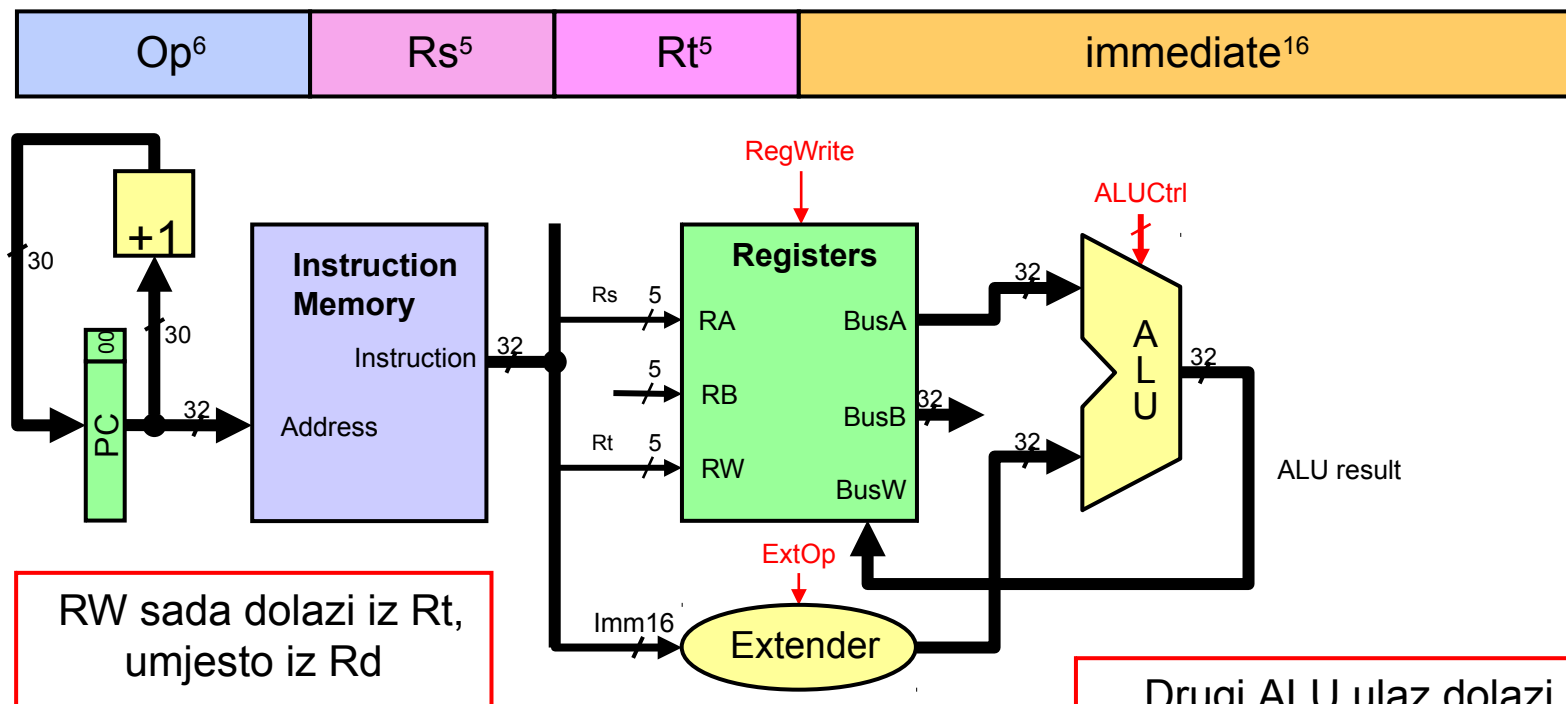


## ❖ Kontrolni signali

- ❖ **ALU Ctrl** nastaje na osnovu **Op** polja
- ❖ **RegWrite** se koristi za omogućavanje snimanja u registar **ALU result**
- ❖ **ExtOp** se koristi za kontrolu proširivanja 16-bitog immediate polja



 
# Ekstender

- Dva tipa proširivanja
  - Proširivanje nulom
  - Proširivanje na osnovu znaka
- Kontrolni signal **ExtOp** indicira tip ekstenzije



# Kombinovani Datapath

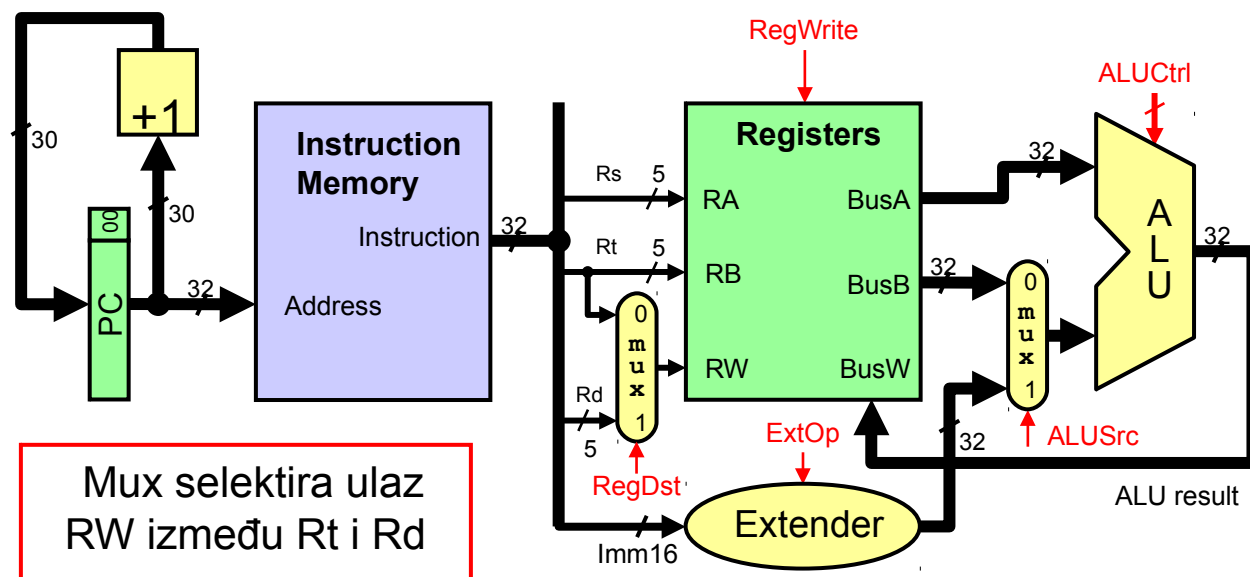


Drugi mux  
selektira drugi ALU  
ulaz između BusB  
izlaza registar fajla  
i konstante Imm16  
iz instrukcije


## ❖ Kontrolni signali

- ❖ **ALU Ctrl** nastaje na osnovu polja **Op** ili **funct**
- ❖ **RegWrite** omogućava zapisivanje **ALU result**
- ❖ **ExtOp** kontrolira proširivanje 16-bitne konstante
- ❖ **RegDst** 0 za **Rt**, 1 za **Rd**
- ❖ **ALUSrc** 0 za **BusB**, 1 za **Imm16**

# Kontroliranje kombinovanog Datapath-a

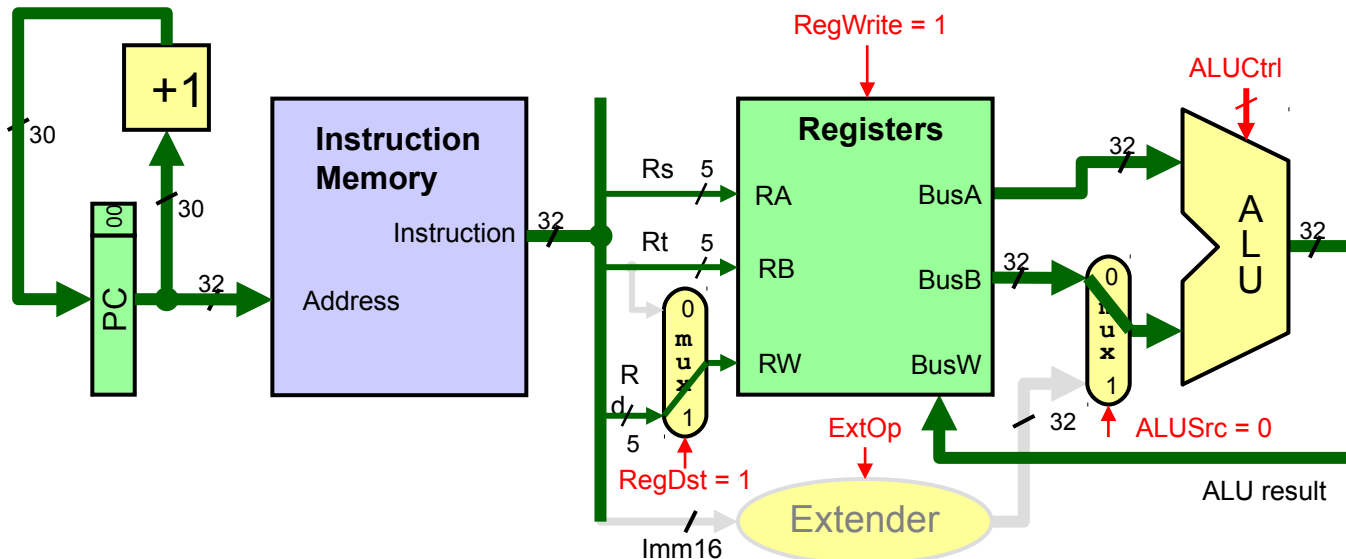

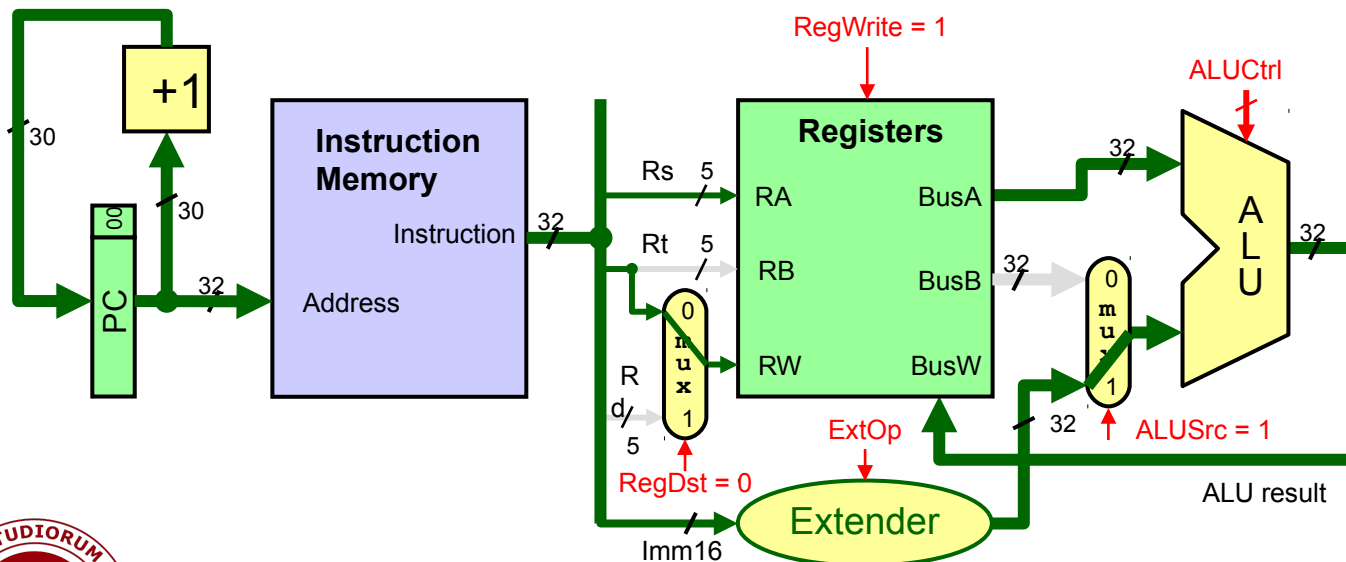R-tip instrukcije. Aktivni dio datapath-a je prikazan **zelenom** bojom



I-tip instrukcije. Aktivni dio datapath-a je prikazan **zelenom** bojom